

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**



**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS**  
**COMPUTACIONALES**


## **PRACTICA No. 8**

# Multiplexor

Nombre: Silva Hernandez Noe Jasiel

Grupo: 2CV1

Materia: Fundamento de Diseño  
Digital

 

### **1) Objetivo general.**

Al terminar la sesión, los integrantes del equipo diseñaran e implementaran un circuito multiplexor complementado con un decodificador.

### **2) Material empleado.**

- ✓ 1 Circuito Integrado GAL22V10.
- ✓ 8 Resistores de  $220\Omega$ .
- ✓ 8 Resistores de  $1K\Omega$ .
- ✓ 1 Dip switch de 8.
- ✓ Alambre telefónico.
- ✓ 1 Tablilla de Prueba (Protoboard).
- ✓ Pinzas de punta.
- ✓ Pinzas de corte.
- ✓ Cables Banana-Caimán (para alimentar el circuito).

### **3) Equipo empleado.**

- ✓ Multímetro.
- ✓ Fuente de Alimentación de 5 Volts.
- ✓ Programador Universal.

### **4) Desarrollo Experimental y Actividades.**


#### **4.1.- Multiplexor de 8 a 1.**

Diseñe un multiplexor 8 a 1, cuya salida va a ser la entrada a un decodificador, para al final conectarse a un display de 7 segmentos, como se muestra en la figura siguiente:

### DESARROLLO

Para la realización de la practica se tuvo que investigar el funcionamiento de un multiplexor de 8 a 1... despues de esto se procedio a investigar un poco de codigo relacionado a vhd1 para poder obtener una referencia... una vez echo el paso anterior se empezaron a definir las entradas y salidas de datos que necesitaremos... además de que se definio las letras mas repetidas del codigo, como: i, p, o ,n ,c, l, e. y unas que se definieron aparte como la u... y todo esto para poder tener mas control en el programa.

Una vez terminando el PORT, en la arquitectura se definio el camino que seguirá el codigo.. ahí fue donde se definio las señales que contineen las letras mas comunes y donde se inicio el process para poder interactuar con mis entradas y poder hacer el if para verificar en que estado se encuentra set y conforme a esto se escoge la entrada que se llevasra al display posteriormente este se lleva a comprobar a nuestra herramienta Active Dhl Sim

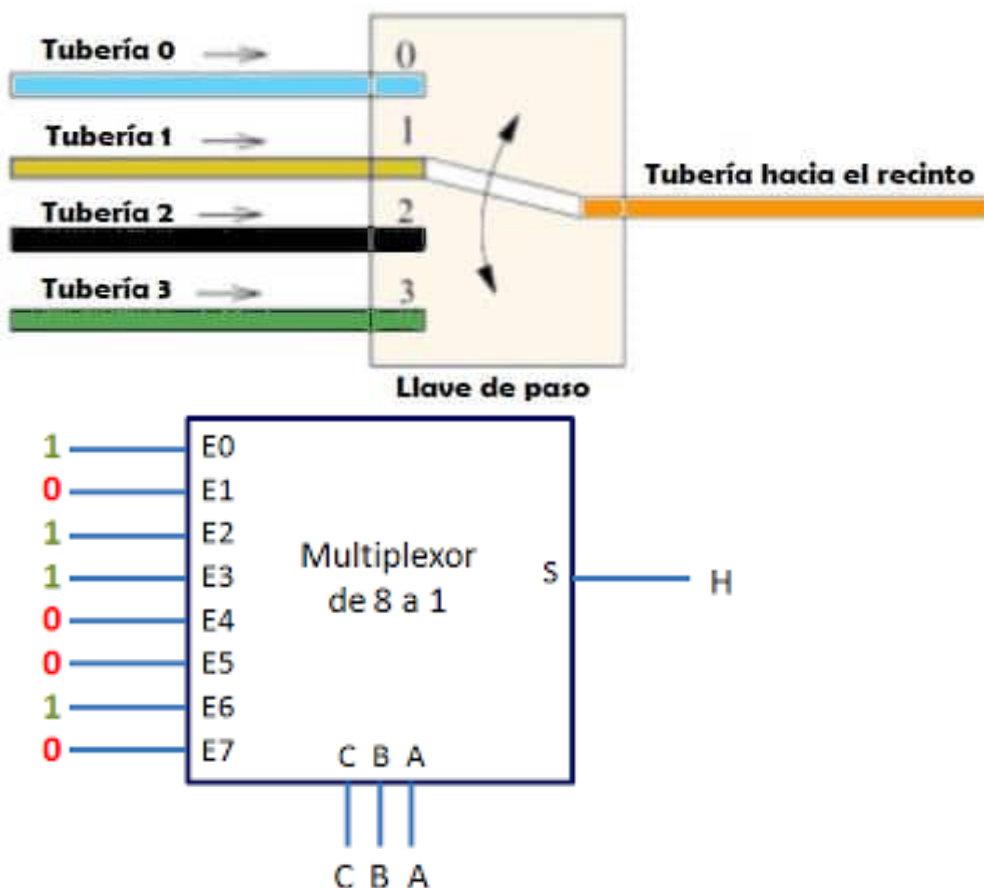

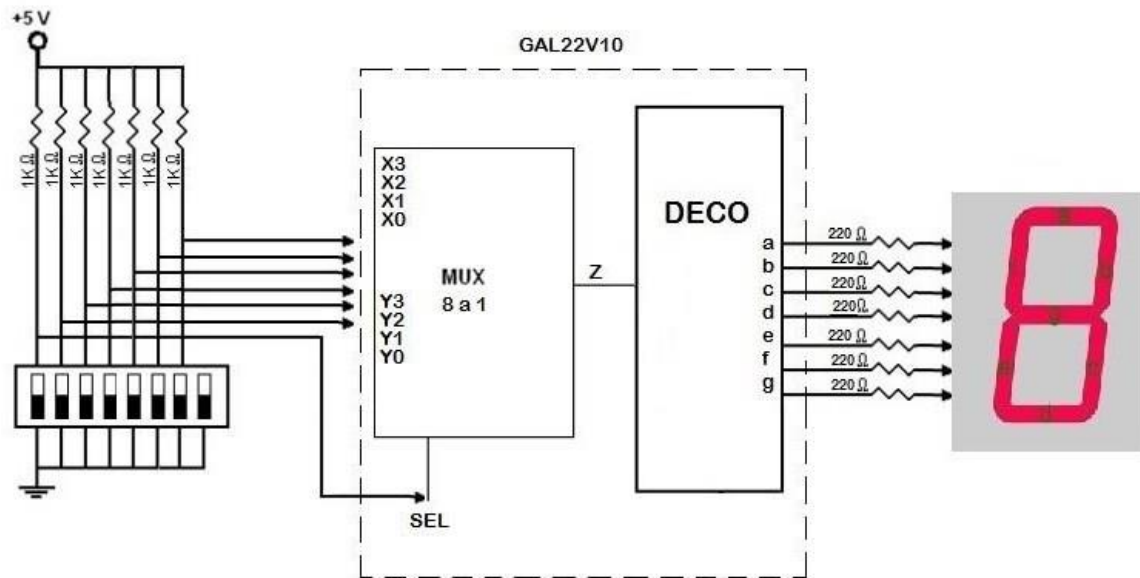


Figura. Desarrollo del Multiplexor 8 a 1.

4.2.- Implemente su solución en VHDL y coloque su informe de pines RPT y su código.

### CODIGO

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY EDeco IS
5      PORT(
6
7          E: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
8          set: in std_logic_vector (1 downto 0);
9          DISPLAY: OUT std_logic_VECTOR(6 DOWNTO 0)
10     );
11
12 END EDeco;
13
14 ARCHITECTURE ADeco OF EDeco IS
15     SIGNAL i : std_logic_vector(6 downto 0) bus := "1001111";
16     SIGNAL n : bit_vector(6 downto 0) bus := B"1101010";
17     SIGNAL s : bit_vector(6 downto 0) bus := B"0100100";
18     SIGNAL t : bit_vector(6 downto 0) bus := B"1101000";
19     SIGNAL o : bit_vector(6 downto 0) bus := B"0000001";
20     SIGNAL p : bit_vector(6 downto 0) bus := B"0011000";
21     SIGNAL ee : bit_vector(6 downto 0) bus := B"0110000";
22     SIGNAL c : bit_vector(6 downto 0) bus := B"0110001";
23
24 BEGIN

```

```
24 BEGIN
25
26   PROCESS( E, set )
27   BEGIN
28     IF ((set = "00") and (E = "0000")) THEN
29       DISPLAY <= std_logic_vector(i);  --I
30     ELSIF (set = "00") and (E = "0001") THEN
31       DISPLAY <= std_logic_vector(n);  --N
32     ELSIF (set = "00") and (E = "0010") THEN
33       DISPLAY <= std_logic_vector(s);  --S
34     ELSIF (set = "00") and (E = "0011") THEN
35       DISPLAY <= std_logic_vector(t);  --t
36     ELSIF (set = "00") and (E = "0100") THEN
37       DISPLAY <= std_logic_vector(i);  --I
38     ELSIF (set = "00") and (E = "0101") THEN
39       DISPLAY <= std_logic_vector(t);  --t
40     ELSIF (set = "00") and (E = "0110") THEN
41       DISPLAY <= "1100011";  --u
42     ELSIF (set = "00") and (E = "0111") THEN
43       DISPLAY <= std_logic_vector(t);  --t
44     ELSIF (set = "00") and (E = "1000") THEN
45       DISPLAY <= std_logic_vector(o);  --O
46
47     ELSIF (set = "01") and (E = "0101") THEN
48       DISPLAY <= std_logic_vector(p);  --p
49     ELSIF (set = "01") and (E = "0110") THEN
50       DISPLAY <= std_logic_vector(o);  --O
51     ELSIF (set = "01") and (E = "0111") THEN
52       DISPLAY <= std_logic_vector(i);  --L
53     ELSIF (set = "01") and (E = "1000") THEN
54       DISPLAY <= std_logic_vector(i);  --I
55     ELSIF (set = "01") and (E = "1001") THEN
56       DISPLAY <= std_logic_vector(t);  --t
57     ELSIF (set = "01") and (E = "1010") THEN
58       DISPLAY <= std_logic_vector(ee);  --E
59     ELSIF (set = "01") and (E = "1011") THEN
60       DISPLAY <= std_logic_vector(c);  --C
61     ELSIF (set = "01") and (E = "1100") THEN
62       DISPLAY <= std_logic_vector(n);  --n
63     ELSIF (set = "01") and (E = "1101") THEN
64       DISPLAY <= std_logic_vector(i);  --I
65     ELSIF (set = "01") and (E = "1110") THEN
66       DISPLAY <= std_logic_vector(c);  --C
67     ELSIF (set = "01") and (E = "1111") THEN
68       DISPLAY <= std_logic_vector(o);  --O
69     ELSE
70       DISPLAY <= "00000000";
71     END IF;
```


## Multiplexor

```


67         END IF (sec = 01 ; min = 111 ; hren
68         DISPLAY <= std_logic_vector(o);    --O
69     ELSE
70         DISPLAY <= "00000000";
71     END IF;
72 END PROCESS;
73
74 END ADeco;

```


I

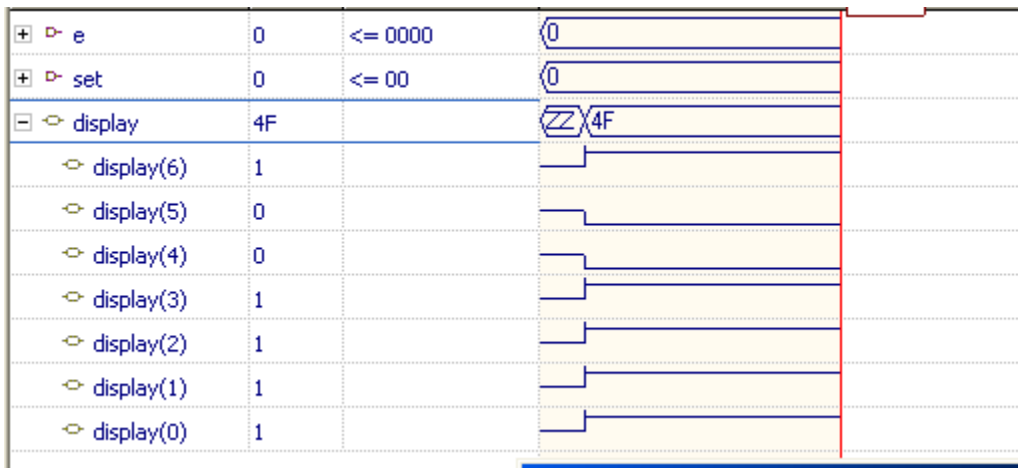


n

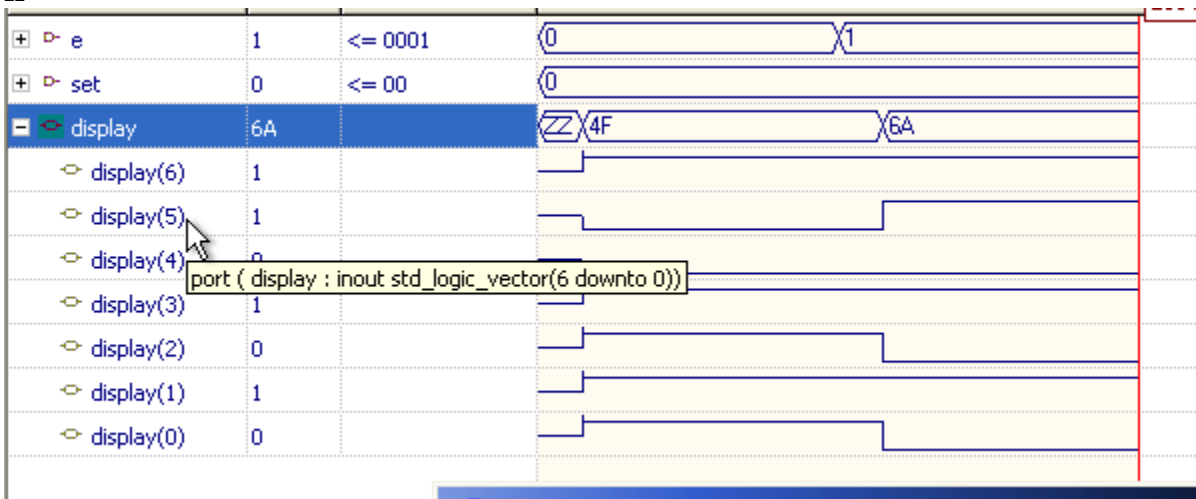


T

 

U

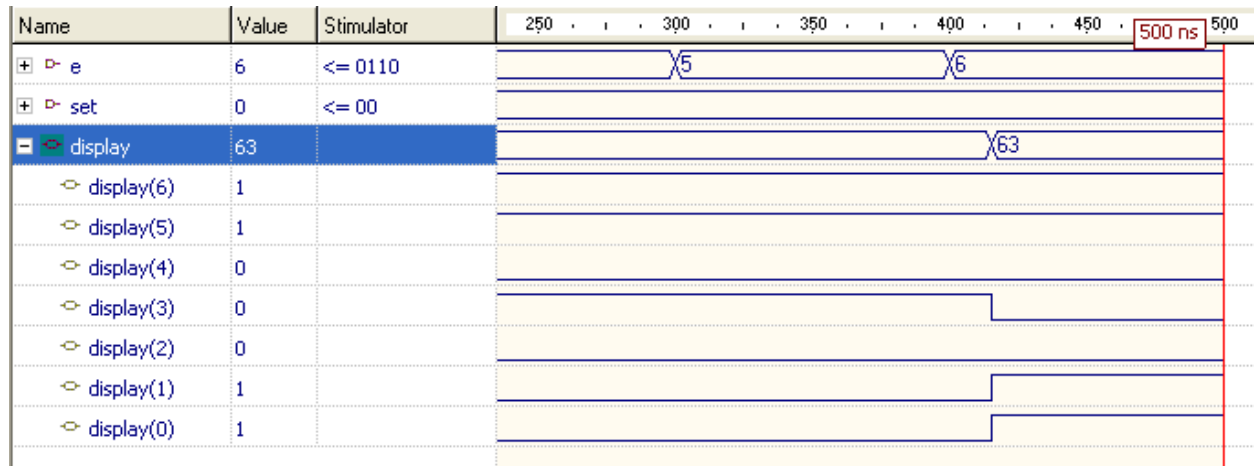


O

 


Set 01

p


## Multiplexor

 

## L

 


## E

 


## N



## Multiplexor

 

C

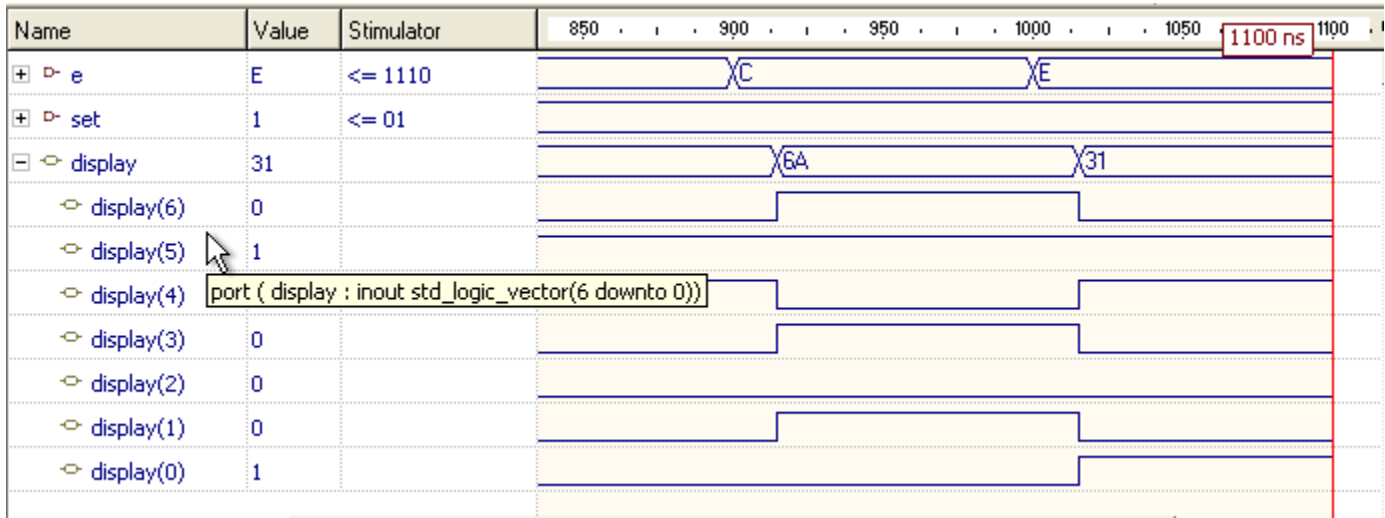

### **5) Conclusiones Individuales.**

En esta práctica se entendió claramente el funcionamiento de un multiplexor que es que por cada combinación determinada dada por los selectores se ejecutara una entrada específica.

Se trabajo con un tema ya dominado que es el mostrar números-letras por medio de un display y estos en su entrada reciben un vector de bits los cuales serán seleccionados por medio del multiplexor. La salida del multiplexor será conectada al display y así se obtiene la magia